
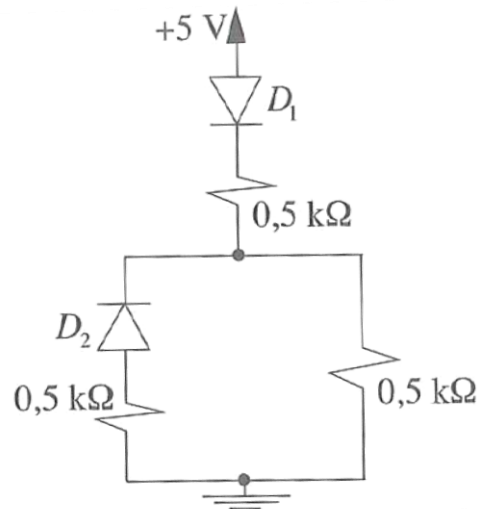


Problemas Tema Diodos

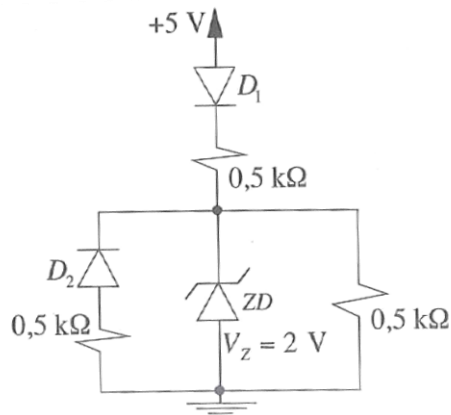1. En el circuito de la figura determina las corrientes y las caídas de potencial en todos los elementos del mismo.



2. Determina los cambios que se producirían en el circuito anterior si añadiéramos un diodo Zener, tal y como indica la figura.



3. En el circuito de la figura determina el valor de V e I .

