

GE3-080316.pdf (PROTEGIDO) - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Herramientas Rellenar y firmar Comentario

Inicio sesión

Exportar archivos PDF

Adobe ExportPDF

Convertir archivos PDF a Word o Excel en línea

Seleccionar archivo PDF:

GE3-080316.pdf 1 archivo / 702 KB

Convertir a:

Microsoft Word (*.docx)

Reconocer texto en English(US.)

Cambiar

Convertir

Crear archivos PDF

Editar PDF

Enviar archivos

Almacenar archivos

E.T. N°17 CORNELIO SAAVEDRA - ÁREA ELECTRÓNICA - TEORÍA DE LOS CIRCUITOS I - GUÍA DE EJERCICIOS 3 - REV 8.0316

➤ **Ejercicio 3.4.** Calcular la tensión sobre la resistencia R_1 del circuito de la figura.

Solución: $V_{R_1} = 27.97\text{V}$